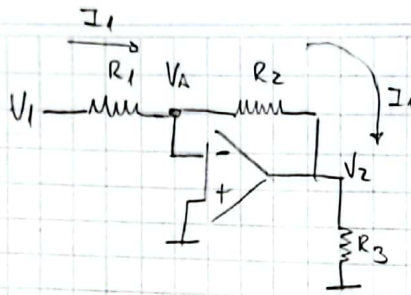


1) a)  $Z_1 = 47k$


$$\frac{V_2}{V_1} = -70 \text{ dB}$$



Ganancia de un inversor  $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$

$$-20 \log \left( \frac{R_2}{47k} \right) = 70 \text{ dB}$$
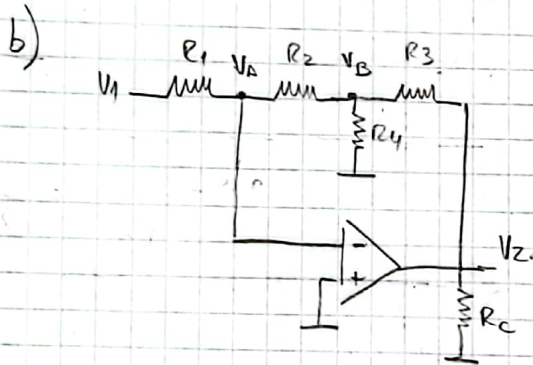
$$10^{-7/2} = \frac{R_2}{47k} \rightarrow R_2 \approx 15 \Omega$$



$$V_1 G_1 + V_B G_2 = 0 \rightarrow V_B = -V_1 \frac{G_1}{G_2}$$

$$V_B (G_2 + G_3 + G_4) - V_2 G_3 = 0$$

$$-V_1 \frac{G_1}{G_2} (G_2 + G_3 + G_4) - V_2 G_3 = 0$$


$$V_2 G_3 = -V_1 \left( G_1 + \frac{G_1 G_3}{G_2} + \frac{G_1 G_4}{G_2} \right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = - \left( \frac{G_1}{G_3} + \frac{G_1}{G_2} + \frac{G_1 G_4}{G_3 G_2} \right) = - \left( \frac{G_1 G_2 + G_1 G_3 + G_1 G_4}{G_2 G_3} \right)$$


$$\frac{V_2}{V_1} = - \left( \frac{G_1}{G_2 G_3} \right) (G_2 + G_3 + G_4)$$

K

c)

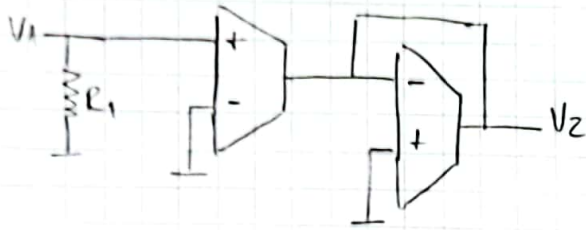

②

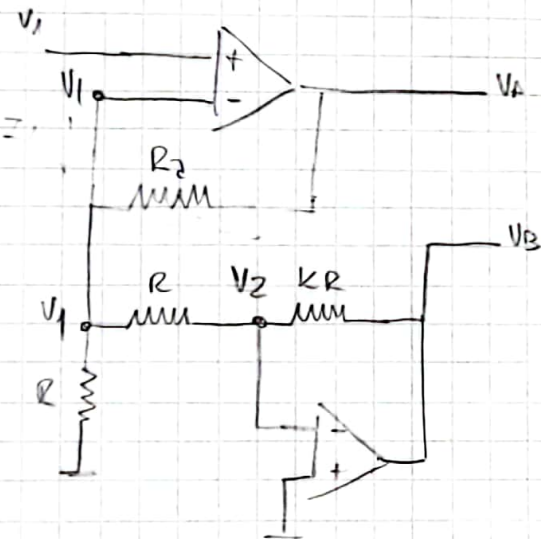

Output  $V_{AB}$  . . .  $R_2 = R \frac{(K-1)}{2}$


$V_{AB} = V_A - V_B$

$$\frac{V_2 \cdot (G + G_K)}{2} - V_B G_K - V_1 G = 0$$

$$V_B G_K + V_1 G = 0$$

$G = \frac{1}{R}$

③ 2)

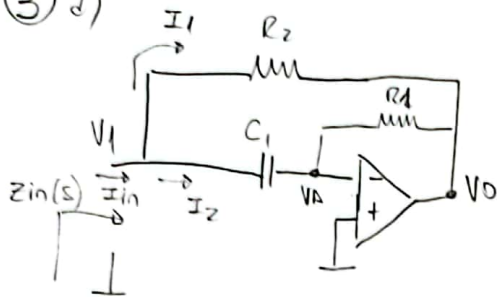

$$I_{in} = I_1 + I_2$$

$$I_{in} = \frac{V_1}{Z_{in}}$$

$$I_1 = (V_1 - V_o) G_2$$

$$I_2 = (V_1 - V_o)(G_1 + SC_1)$$

$$\frac{V_1}{Z_{in}} = (V_1 - V_o) G_2 + (V_1 - V_o)(G_1 + SC_1)$$


$$\frac{V_1}{Z_{in}} = V_1 G_2 - V_o G_2 + V_1 G_1 + V_1 SC_1 - V_o G_1 - V_o SC_1$$

$$\frac{V_1}{Z_{in}} = V_1 (G_2 + G_1 + SC_1) - V_o (G_2 + G_1 + SC_1)$$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{V_1 (G_2 + G_1 + SC_1) - V_o (G_2 + G_1 + SC_1)}$$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{V_1 - V_o} \cdot \frac{1}{G_2 + G_1 + SC_1}$$

b)

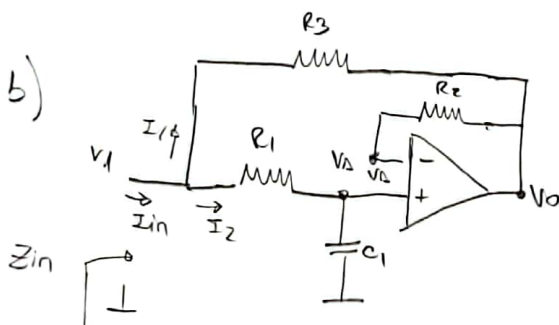

$$V_o (G_1 + SC_1) - V_1 G_1 = 0 \rightarrow V_o = V_1 \frac{G_1}{G_1 + SC_1}$$


$$I_{in} = I_1 + I_2$$

$$I_1 = (V_1 - V_o) (G_3 + G_2)$$

$$I_2 = (V_1 - V_o) G_1 + V_o SC_1$$

$$\frac{V_1}{Z_{in}} =$$

7) a)

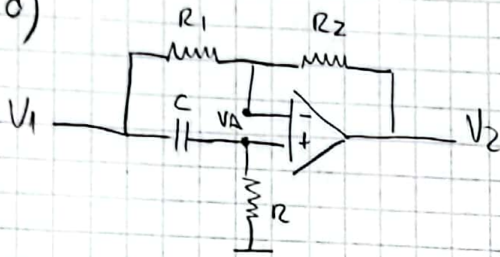

$$\frac{V_A}{R_1 + R_2} - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$V_A \left( \frac{1}{R} + sC \right) - V_1 sC = 0$$

$$V_A = \frac{V_1 sC}{\frac{1}{R} + sC} = V_1 \frac{1}{\frac{1}{sCR} + 1} = \frac{1}{\frac{1 + sCR}{sCR}} = \frac{sCR}{1 + sCR}$$

$$V_1 \frac{sCR}{1 + sCR} \left( \frac{1}{R} + sC \right) - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$V_1 \left( \frac{sCR}{R + sCR^2} + \frac{s^2 C^2 R}{1 + sCR} \right) - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$V_1 \left( \frac{sC + s^2 C^2 R}{1 + sCR} \right) - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_2}{R_2} = V_1 \left( \frac{sC + s^2 C^2 R}{1 + sCR} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = R_2 \left( \frac{sC + s^2 C^2 R}{1 + sCR} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = R_2 \left( \frac{sCR_1 + s^2 C^2 R R_1 - (1 + sCR)}{(1 + sCR) R_1} \right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = R_2 \left( \frac{s^2 C^2 R R_1 + sCR_1 - sCR - 1}{R_1 + sCR R_1} \right)$$