



$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_2 = -V_2 \cdot S C$$

$$I_3 = \frac{-V_2}{R_2}$$

$$I_4 = \frac{-V_0}{R_3}$$

$$I_5 = \frac{V_2}{R_3} = -V_b S C \Rightarrow V_b = -\frac{V_2}{S C R_3} \quad V_0 = -V_b \Rightarrow V_0 = \frac{V_2}{S C R_3} \rightarrow V_2 = V_0 S C R_3$$

$$\frac{V_1}{R_1} = -V_2 S C - \frac{V_2}{R_2} - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = -V_0 S C R_3 \cdot S C - \frac{V_0 S C R_3}{R_2} - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = -V_0 \left( S^2 C^2 R_3 + \frac{S C R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_0}{V_1} = -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{S^2 C^2 R_3 + \frac{S C R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{\frac{S^2 C^2 R_3^2 R_2 + S C R_3^2 + R_2}{R_2 R_3}}$$

$$\frac{V_0}{V_1} = -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_2 R_3}{S^2 C^2 R_3^2 R_2 + S C R_3^2 + R_2} \cdot \frac{C^2 R_3^2 R_2}{C^2 R_3^2 R_2} = -\frac{1}{\underbrace{C^2 R_3^2 R_2 / R_1}_K} \cdot \frac{R_2 R_3}{S^2 + S \frac{1}{C R_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$



$$T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -K \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3 R_1}}$$

$$K = \frac{1}{C^2 R_3 R_1}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{C^2 R_3 R_1} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{CR_3}$$

$$\omega_0 = 1$$

$$Q = 3$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{CR_2} \Rightarrow \frac{1}{CR_2} = 3$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{1}{CR_3} = 1 \Rightarrow 3 = 1$$

$$3 = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow \text{Adopto } R_3 = 1k$$

$$R_2 = 3k$$

$$C = \frac{1}{R_3} = 1mF$$

$$|T(0)| = 20 \text{ dB}$$

$$20 \text{ dB} = 10$$

$$T(j\omega) = \frac{-K}{- \omega^2 + j\omega \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3 R_1}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(\frac{1}{C^2 R_3 R_1} - \omega^2\right)^2 + \left(\omega \frac{1}{CR_2}\right)^2}}$$

$$|T(0)| = \frac{-K}{\frac{1}{C^2 R_3 R_1}} = \frac{-1}{\frac{1}{C^2 R_3 R_1}} = \frac{-R_3}{R_1} = 20 \text{ dB}$$

$$20 \log \left| \frac{-R_3}{R_1} \right| = 20 \text{ dB} \Rightarrow$$

$$\frac{R_3}{R_1} = 10 \Rightarrow R_1 = \frac{1k}{10} = 100 \Omega$$